



杭州电子科技大学
HANGZHOU DIANZI UNIVERSITY

电子信息虚拟仿真实验报告

实验 1: 动态扫描显示电路

学院 卓越学院

学号 23040447

姓名 陈文轩

专业 智能硬件与系统(电子信息工程)

2025 年 3 月 16 日

目录

1	顶层电路设计 (verilog)	1
1.1	实验 1	1
1.2	实验 2	3
1.3	实验 3	3
2	远程平台操作截图	4
2.1	实验 1: 学号显示	4
2.2	实验 2: 计数器跳变截图	5
2.3	实验 3: 数字钟	6
3	实验设计过程简要介绍	7
3.1	实验 1: 学号显示	7
3.1.1	模块接口	7
3.1.2	实现细节	8
3.1.3	主要功能模块	8
3.2	实验 2: 计数器	8
3.3	实验 3: 数字钟	9

1 顶层电路设计 (verilog)

1.1 实验 1

```

module top_seg_led(
    //global clock
    input sys_clk , // 全局时钟信号
    input sys_rst_n, // 复位信号 (低有效)

    //seg_led interface
    output [7:0] seg_sel , // 数码管位选信号
    output [7:0] seg_led , // 数码管段选信号
);

//wire define
wire [32:0] data; // 数码管显示的数值
wire [7:0] point; // 数码管小数点的位置
wire en; // 数码管使能信号
wire sign; // 数码管显示数据的符号位

assign data=23040447;
assign en=1'b1;
assign point=6'b0000000;
assign sign=1'b0;
//数码管动态显示模块
seg_led u_seg_led(
    .clk (sys_clk ), // 时钟信号
    .rst_n (sys_rst_n), // 复位信号

    .data (data ), // 显示的数值
    .point (point ), // 小数点具体显示的位置,高电平有效
    .en (en ), // 数码管使能信号
    .sign (sign ), // 符号位, 高电平显示负号(-)

    .seg_sel (seg_sel ), // 位选
    .seg_led (seg_led ), // 段选
);
endmodule

```

图 1 实验 1：顶层电路设计

```

module seg_led(
    input clk , // 时钟信号
    input rst_n , // 复位信号

    input [32:0] data , // 8位数码管要显示的数值
    input point , // 小数点具体显示的位置,从高到低,高电平有效
    input en , // 数码管使能信号
    input sign , // 符号位 (高电平显示“-”号)

    output reg [7:0] seg_sel, // 数码管位选, 最左侧数码管为最高位
    output reg [7:0] seg_led // 数码管段选
);

//parameter define
localparam CLK_DIVIDE = 4'd10 ; // 时钟分频系数
localparam MAX_NUM = 13'd5000 ; // 对数码管驱动时钟(5MHz)计数1ms所需的计数值

//reg define
reg [3:0] clk_cnt ; // 时钟分频计数器
reg dr_i_clk ; // 数码管的驱动时钟, 5MHz
reg [31:0] num ; // 32位bcd码寄存器
reg [12:0] cnt0 ; // 数码管驱动时钟计数器
reg flag ; // 标志信号 (标志置cnt0计数达1ms)
reg [2:0] cnt_sel ; // 数码管位选计数器
reg [3:0] num_disp ; // 当前数码管显示的数据
reg dot_disp ; // 当前数码管显示的小数点

//wire define
wire [3:0] data0, data1, data2, data3, data4, data5, data6, data7;

// 提取各个位的BCD数值
assign data0 = data % 10;
assign data1 = (data / 10) % 10;
assign data2 = (data / 100) % 10;
assign data3 = (data / 1000) % 10;
assign data4 = (data / 10000) % 10;
assign data5 = (data / 100000) % 10;
assign data6 = (data / 1000000) % 10;
assign data7 = (data / 10000000) % 10;

```

图 2 实验 1：数码管显示模块

```

41 // 时钟分频
42 always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
43     if(!rst_n) begin
44         clk_cnt <= 4'd0;
45         dri_clk <= 1'b1;
46     end
47     else if (clk_cnt == CLK_DIVIDE/2 - 1'd1) begin
48         clk_cnt <= 4'd0;
49         dri_clk <= ~dri_clk;
50     end
51     else begin
52         clk_cnt <= clk_cnt + 1'b1;
53     end
54 end
55
56 // 将26位二进制数转换为BCD码
57 always @(posedge dri_clk or negedge rst_n) begin
58     if (!rst_n)
59         num <= 32'b0;
60     else begin
61         num[31:0] <= {data7, data6, data5, data4, data3, data2, data1, data0};
62     end
63 end
64
65 // 计数器实现1ms脉冲
66 always @(posedge dri_clk or negedge rst_n) begin
67     if (!rst_n) begin
68         cnt0 <= 13'b0;
69         flag <= 1'b0;
70     end
71     else if (cnt0 < MAX_NUM - 1'b1) begin
72         cnt0 <= cnt0 + 1'b1;
73         flag <= 1'b0;
74     end
75     else begin
76         cnt0 <= 13'b0;
77         flag <= 1'b1;
78     end
79 end

```

图 3 实验 1：数码管显示模块

```

// 计数器循环选择8个数码管
always @(posedge dri_clk or negedge rst_n) begin
    if (!rst_n)
        cnt_sel <= 3'b0;
    else if(flag) begin
        if(cnt_sel < 3'd7)
            cnt_sel <= cnt_sel + 1'b1;
        else
            cnt_sel <= 3'b0;
    end
end

// 控制数码管位选信号
always @(posedge dri_clk or negedge rst_n) begin
    if (!rst_n) begin
        seg_sel <= 8'b11111111;
        num_disp <= 4'b0;
        dot_disp <= 1'b1;
    end
    else if (en) begin
        seg_sel <= ~(8'b00000001 << cnt_sel);
        num_disp <= num[(cnt_sel * 4) +: 4];
        dot_disp <= ~point[cnt_sel];
    end
    else begin
        seg_sel <= 8'b11111111;
        num_disp <= 4'b0;
        dot_disp <= 1'b1;
    end
end

// 控制数码管段选信号
always @(posedge dri_clk or negedge rst_n) begin
    if (!rst_n)
        seg_led <= 8'hc0;
    else begin
        case (num_disp)

```

图 4 实验 1：数码管显示模块

```

// 控制数码管段选信号
always @(posedge dri_clk or negedge rst_n) begin
    if (!rst_n)
        seg_led <= 8'hc0;
    else begin
        case (num_disp)
            4'd0 : seg_led <= {dot_disp, 7'b1000000};
            4'd1 : seg_led <= {dot_disp, 7'b1111001};
            4'd2 : seg_led <= {dot_disp, 7'b0100100};
            4'd3 : seg_led <= {dot_disp, 7'b0110000};
            4'd4 : seg_led <= {dot_disp, 7'b0011001};
            4'd5 : seg_led <= {dot_disp, 7'b0010010};
            4'd6 : seg_led <= {dot_disp, 7'b0000010};
            4'd7 : seg_led <= {dot_disp, 7'b1111000};
            4'd8 : seg_led <= {dot_disp, 7'b0000000};
            4'd9 : seg_led <= {dot_disp, 7'b0010000};
            default: seg_led <= 8'b11111111;
        endcase
    end
end
endmodule

```

图 5 实验 1：数码管显示模块

1.2 实验 2

```

//
module top_seg_led(
    //global clock
    input sys_clk , // 全局时钟信号
    input sys_rst_n, // 复位信号（低有效）

    //seg_led interface
    output [7:0] seg_sel , // 数码管位选信号
    output [7:0] seg_led // 数码管段选信号
);

//wire define
wire [32:0] data; // 数码管显示的数值
wire [7:0] point; // 数码管小数的位置
wire en; // 数码管使能信号
wire sign; // 数码管显示数据的符号位

//***** main code *****
//计数器模块，产生数码管需要显示的数据
reg [25:0] div_counter; // 分频计数器
reg [5:0] counter; // 6位计数器，范围0-63

always @(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n) begin
    if (!sys_rst_n) begin
        div_counter <= 26'd0;
        counter <= 6'd0;
    end else if (div_counter == 26'd25_000_000) begin // 50MHz时钟，0.5秒分频
        div_counter <= 26'd0;
        if (counter == 6'd60)
            counter <= 6'd0;
        else
            counter <= counter + 1'b1;
    end else begin
        div_counter <= div_counter + 1'b1;
    end
end

assign data = {27'd0, counter}; // 将计数器值赋给data信号，高位补0

assign en=1'b1;
assign point=6'b000000;
assign sign=1'b0;
//数码管动态显示模块
seg_led u_seg_led(
    .clk (sys_clk), // 时钟信号
    .rst_n (sys_rst_n), // 复位信号
    .data (data), // 显示的数值
    .point (point), // 小数点具体显示的位置,高电平有效
    .en (en), // 数码管使能信号
    .sign (sign), // 符号位，高电平显示负号(-)
    .seg_sel (seg_sel), // 位选
    .seg_led (seg_led) // 段选
);

//assign seg_led[7:0]=8'b10110000;
//assign seg_sel[5:0]=8'b101010;
endmodule

```

图 6 实验 2：顶层电路设计

1.3 实验 3

```

module top_seg_led(
    //global clock
    input sys_clk , // 全局时钟信号
    input sys_rst_n, // 复位信号（低有效）
    input [1:0] key , // 按键输入
    //seg_led interface
    output [7:0] seg_sel , // 数码管位选信号
    output [7:0] seg_led // 数码管段选信号
);

//wire define
wire [32:0] data; // 数码管显示的数值
wire [7:0] point; // 数码管小数的位置
wire en; // 数码管使能信号
wire sign; // 数码管显示数据的符号位

//***** main code *****
//计数器模块，产生数码管需要显示的数据
reg [31:0] time_counter; // 用于计时的计数器
reg [31:0] total_seconds; // 统一的秒数计数器
//时钟调整逻辑
always @(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n) begin
    if (!sys_rst_n) begin
        time_counter <= 0;
        total_seconds <= 12*3600; // 初始化为12:00:00
    end else begin
        time_counter <= time_counter + 1;
        if (time_counter == 50000000) begin // 每秒钟更新一次时间（假设时钟频率为25MHz）
            time_counter <= 0;
            case (key)
                2'b11: total_seconds <= (total_seconds >= 86400)?total_seconds + 3600; // 按下是负电平
                2'b10: total_seconds <= (total_seconds >= 86400)?total_seconds + 60;
                2'b01: total_seconds <= (total_seconds >= 86400)?total_seconds + 2;
                2'b00: total_seconds <= total_seconds + 1;
                default: total_seconds <= total_seconds + 1;
            endcase
            if (total_seconds == 86400) begin // 一天86400秒
                total_seconds <= 0;
            end
        end
    end
end

// 通过组合逻辑将秒数分解为小时、分钟和秒
wire [4:0] hours = total_seconds / 3600;
wire [5:0] minutes = (total_seconds % 3600) / 60;
wire [5:0] seconds = total_seconds % 60;

```

图 7 实验 3：顶层电路设计

```
// 将 hours、minutes 和 seconds 拼接成一个 32 位的信号
assign data = hours*10000+minutes*100+seconds;
assign en=1'b1;
assign point=8'b00010100;
assign sign=1'b0;
//数码管动态显示模块
seg_led u_seg_led(
    .clk      (sys_clk ),      // 时钟信号
    .rst_n    (sys_rst_n),    // 复位信号
    .data     (data ),         // 显示的数值
    .point    (point ),       // 小数点具体显示的位置,高电平有效
    .en       (en ),          // 数码管使能信号
    .sign     (sign ),        // 符号位, 高电平显示负号(-)
    .seg_sel  (seg_sel ),     // 位选
    .seg_led  (seg_led ),     // 段选
);
//assign seg_led[7:0]=8'b10110000;
//assign seg_sel[5:0]=8'b101010;
endmodule
```

图 8 实验 3：顶层电路设计

2 远程平台操作截图

2.1 实验 1: 学号显示



图 9 实验 1：远程平台操作截图

2.2 实验 2: 计数器跳变截图

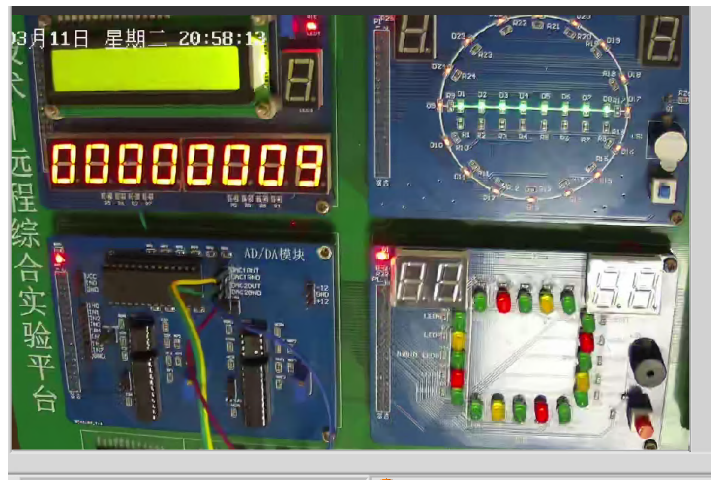


图 10 实验 2: 远程平台操作截图 1

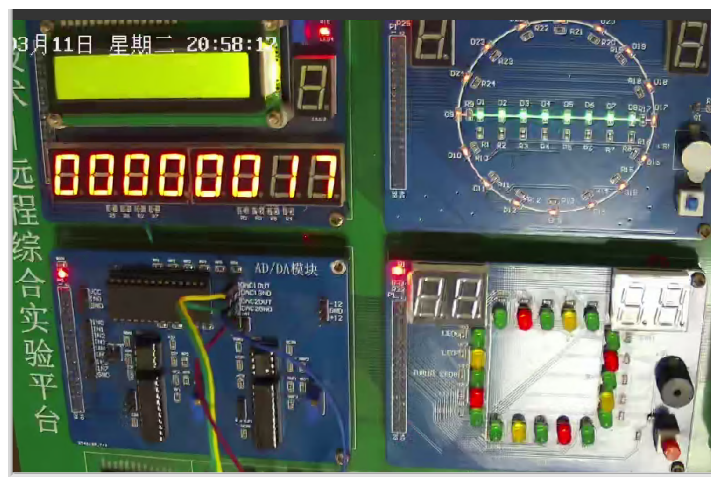


图 11 实验 2: 远程平台操作截图 2

 


图 12 实验 2: 远程平台操作截图 3

2.3 实验 3: 数字钟

 


图 13 实验 3: 显示 12:00:06

 


图 14 实验 3: 显示 12:00:28

 


图 15 实验 3: 显示 15:00:36

 


图 16 实验 3: 显示 19:03:06

3 实验设计过程简要介绍

3.1 实验 1: 学号显示

这个实验的目的是设计一个数码管显示模块 `seg_led`，该模块能够显示输入的数值，并且支持小数点显示和符号显示。模块的主要功能包括时钟分频、数值转换、数码管位选和段选控制。

3.1.1 模块接口

- 输入信号

- clk: 时钟信号
- rst_n: 复位信号（低电平有效）
- data: 要显示的数值（32 位）
- point: 小数点显示位置（8 位，高电平有效）
- en: 数码管使能信号
- sign: 符号位（高电平显示“-”号）
- 输出信号
 - seg_sel: 数码管位选信号（8 位）
 - seg_led: 数码管段选信号（8 位）

3.1.2 实现细节

- 时钟分频:通过时钟分频器将输入时钟信号分频为数码管驱动时钟 dri_clk。
- 数值转换: 将输入的 32 位二进制数值转换为 BCD 码, 以便数码管显示。
- 计数器: 使用计数器生成 1ms 脉冲信号, 并循环选择 8 个数码管进行显示。
- 位选控制: 根据计数器的值控制数码管的位选信号 seg_sel。
- 段选控制:根据当前显示的数值和小数点位置控制数码管的段选信号 seg_led。

3.1.3 主要功能模块

- 时钟分频模块: 将输入时钟信号分频为数码管驱动时钟。
- 数值转换模块: 将输入的 32 位二进制数值转换为 BCD 码。
- 计数器模块: 生成 1ms 脉冲信号, 并循环选择数码管。
- 位选控制模块: 控制数码管的位选信号。
- 段选控制模块: 控制数码管的段选信号。

通过这个实验, 可以掌握数码管显示的基本原理和实现方法, 包括时钟分频、数值转换、位选和段选控制等。

3.2 实验 2: 计数器

数码管动态显示的原理同实验 1。

3.3 实验 3: 数字钟

这个实验的目的是设计一个数字钟，通过数码管显示当前的时间。实验的主要步骤包括时钟信号的分频、时间的计数和显示控制。具体实现细节与实验 1 类似，但需要增加时间计数和显示的逻辑。